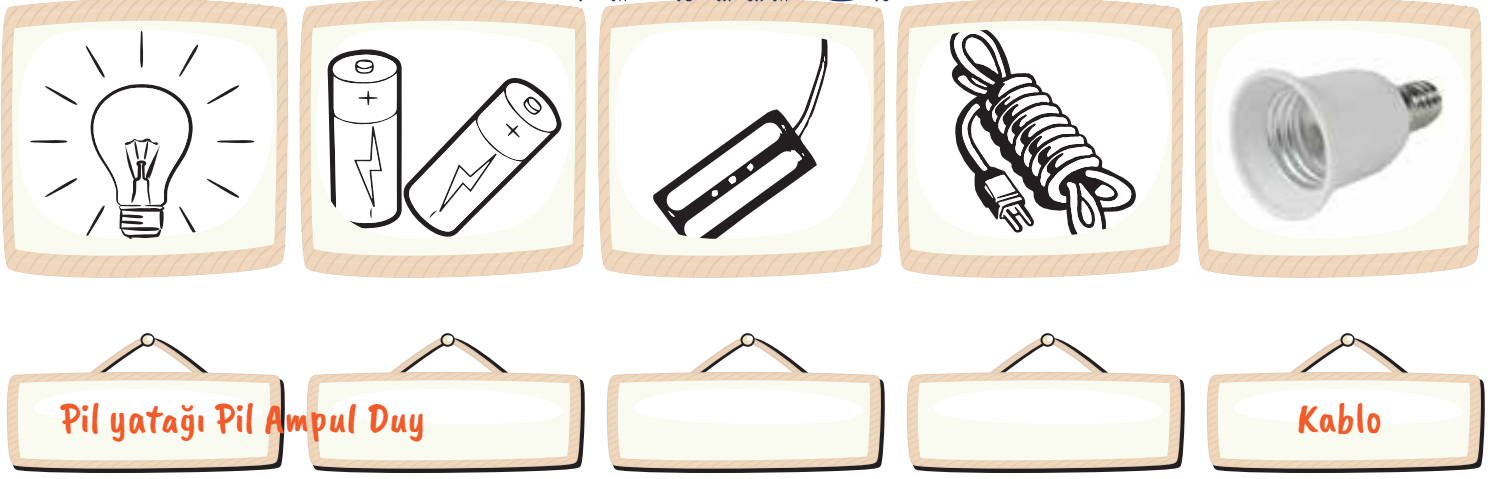


# BASIT ELEKTRİK DEVRESİ



**Etkinlik:** Aşağıdaki elektrik devresi elemanlarının hangileri olduğunu yazınız.

😊 Elektrik devresine elektrik enerjisi sağlayan elektrik devresi elemanı .....'dir.

😊 Elektrik enerjisinin kablolardan geçişine izin veren ya da geçişini engelleyen devre elemanı .....'dır.

😊 Ampülün takıldığı devre elemanı .....'dur.

😊 Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüştüren devre elemanı .....'dür.



**Etkinlik:** Aşağıdaki basit elektrik devresinde verilen boşluklardaki elektrik devrele-rinin isimlerini yazınız.

